

Lab2 FPGA基础实验：4-bit Adder

Lab2 FPGA基础实验：4-bit Adder

- 实验目的
- 实验原理
- 实现细节
 - 基本设计
 - 工程实现
- 实验结果
- 总结与反思

实验目的

- 掌握 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado的基本操作
- 掌握 VerilogHDL进行简单的逻辑设计
- 使用功能仿真
- 约束文件的使用和直接写法
- 生成 Bitstream 文件

实验原理

- 一位全加器

真值表：


a	b	ci	s	co
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

输入端与输出端之间的逻辑关系为：

$$s = a \oplus b \oplus ci$$
$$co = (a \wedge b) \vee (a \wedge ci) \vee (b \wedge ci)$$

- 四位全加器

 四位全加器由四个一位全加器串联而成：四位全加器的4位的a和b，每1位对应作为一个一位全加器的a和b；四位全加器的ci作为第一个一位全加器的ci，接着，前一个一位全加器的co作为后一个一位全加器的ci，最后一个一位全加器的co作为四位全加器的co；四个一位全加器的s合并为四位全加器的s。



实现细节


基本设计

- adder_1bit.v
 - 用Verilog自带的逻辑运算单元xor、and实现输入端到输出端的逻辑转化。
- adder_4bit.v
 - 实例化4个一位全加器对象，将其各自的输入输出端按照逻辑连接。
- adder_4bits_tb.v
 - 用4组不同的输入数据测试，通过波形图像检查输出结果是否正确。

工程实现

- 编写顶层激励文件Top.v
- 添加display IP核
- 添加约束文件

实验结果

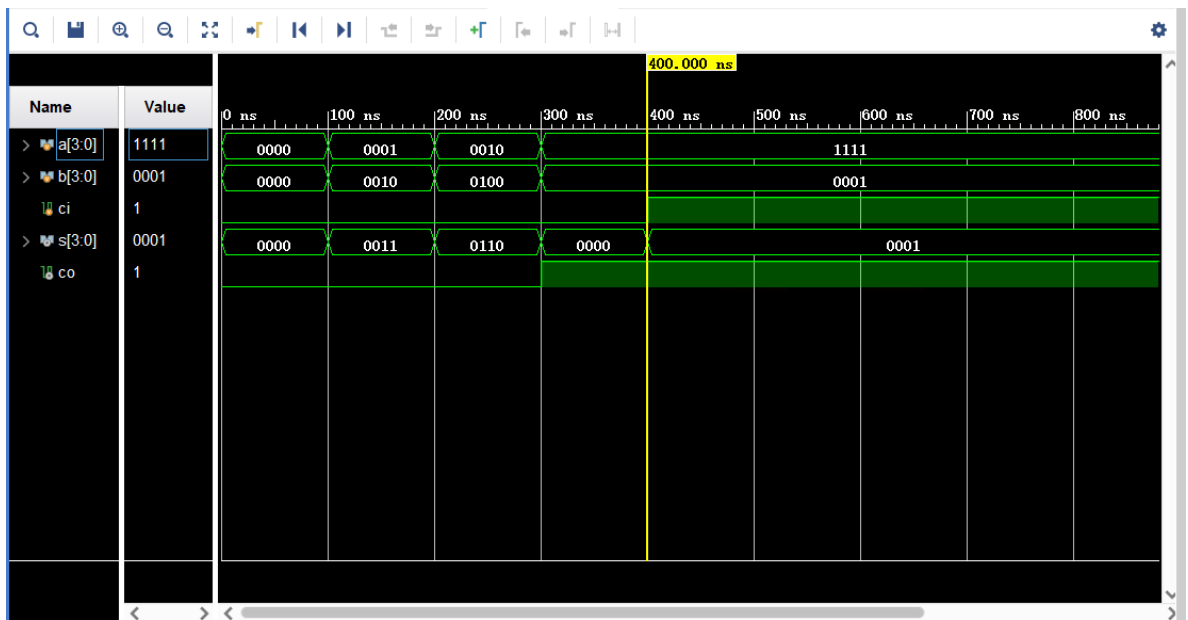

总结与反思

- 学到了通过真值表推理输入与输出之间的逻辑关系。
- 学到了一些Verilog自带的逻辑运算单元的用法。
- 学到了从“子元件”到组合元件的设计思想。